

PWM LED budič do 350 mA

Jan Chroust

Modul slouží pro řízení LED pomocí PWM. Led je možné napájet napětím 4,5 V až 30 V. Modul umožňuje nastavení tekoucího proudu LED do 350 mA a frekvenci spínání od 300 kHz do 1000 kHz.



1. Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka | |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|
| Napájení | 4,5 V – 30 V | Dle kondenzátoru | |
| Integrovaný obvod | LM3407 | | |
| Ovládání intenzity sviti | PWM | Logika 5 V nebo 3,3 V | |
| Nastavitelný proud | do 350 mA | | |
| Použití | Ovladač LED, zdroj konstantního proudu | | |
| Rozměry | 30.10 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou | |



2. Popis konstrukce

2.1. Výpočty součástek

2.1.1. Nastavení frekvence PWM modulu pomocí R_{2 (FS - název pinu)}

Frekvence spínání se nastavuje rezistorem $R_{FS(2)}$, který má být v rozsahu 40 k Ω až 96 k Ω . Frekvence se pohybuje od 300 kHz do 1 MHz.

 $f = (40Meg/R_{FS(2)})+40 - hodnota vychází v kHz$

Standardně osazován hodnotou 47 kΩ, která odpovídá frekvenci PWM 891 kHz.

2.1.2. Nastavení proudu diodami pomocí odporu R_{1 (ISNS - název pinu)}

Nastavení proudu, který má protékat diodami se nastaví odporem R_{ISNS(1)}.

 $R_{ISNS(1)} = 0.198/I_{OUT} - vychází v \Omega$

Pro $20\text{mA} - 10\Omega$

2.2. Popis použití

POWER IN – připojení napájení pro modul v rozsahu 4,5 V – 30 V (záleží na napětí kondenzátoruurčuje horní mez). Modul na svorky LED připojuje napětí v rozsahu 0,1-0,9 vstupního napětí.

-LED – slouží pro připojení katody LED

+LED – slouží pro připojení anody LED

EN (device enable pin) – slouží pro deaktivaci buzení LED při přivedení log.0, pokud log. 1 nebo otevřený tav, budič je v zapnutém stavu.


DIN (PWM dimming input pin) – slouží pro ovládání intenzity jakou LED budou svítit. Když se přivede na pevno log. 1 LED svítí na plno (v tomto módu je možné obvod využívat jako zdroj proudu). Pro tento mód stačí umístit jumper mezi pin DIN a VCC. Řízení intenzity může být ovládáno pomocí PWM s jakéhokoliv procesoru při logických úrovních 3,3 V nebo 5 V.

Logické úrovně na pinech EN a DIN: log. 0: 1,3 V – 1,75 V

 $\log 1: 1.9 \text{ V} - 2.4 \text{ V}$




2.3. Schéma

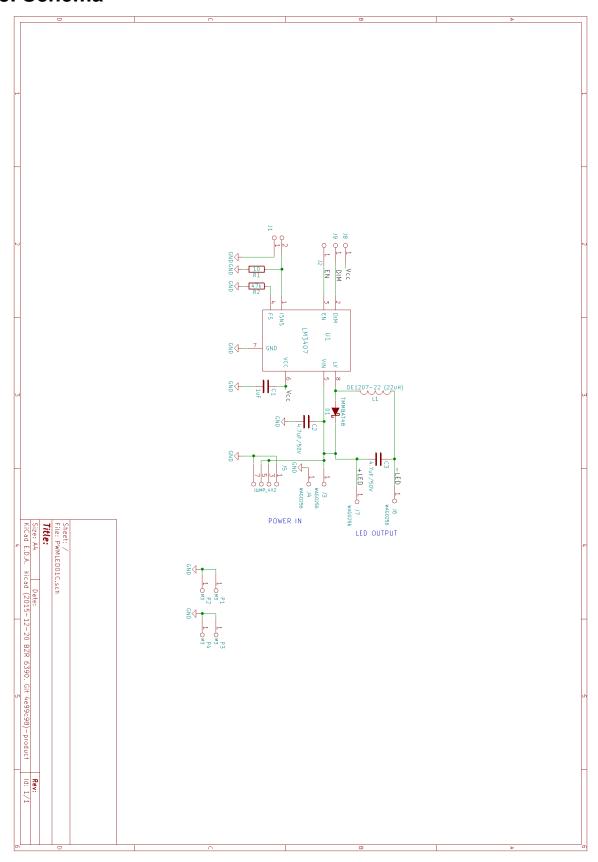


PWMLED01B



2.4. Osazení a oživení

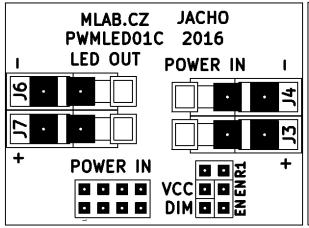

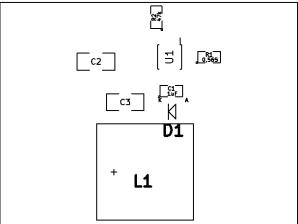

2.5. Osazení

| Označení | Тур | Pouzdro | Počet |
|-------------|---------------------|----------------------------------|-------|
| C1 | 1uF | SMD-0805 | 1 |
| C2,C3 | 4,7uF/50V | SMD-1206 | 2 |
| D1 | TMMBAT48 | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |
| J1,J2 | JUMP_2x1 | Straight_1x02 | 2 |
| J3,J4,J6,J7 | WAGO256 | WAGO256 | 4 |
| J8,J9 | JUMP_1x1 | | |
| J5 | JUMP_4X2 | Straight_2x04 | 1 |
| L1 | DE1207-22 (22uH) | DE1205-10 | 1 |
| P1,P2,P3,P4 | M3 | MountingHole_3mm | 4 |
| R1 | 10 (dle proudu) | SMD-0805 | 1 |
| R2 | 47k | SMD-0805 | 1 |
| U1 | LM3407 | MSOP-8- 1EP_3x3mm_Pitch0.65mm | 1 |

C2,C3 volit napěťovou úroveň dle vstupního napětí. R1 je potřeba volit dle potřebného proudu diodami.

Testování:

Napájení z 12V zdroje. Na výstup připojit LED na 12 V, EN nezapojen, na pin DIM připojit log. 1. LED by měli svítit naplno a při zapojení ampérmetru do série s LED by měl obvodem protékat nastavený proud. Po připojení log. 0 na EN LED zhasnou.

Možno také na DIM přivádět měnící se PWM signál a zkontrolovat že se intenzita LED mění. Vzorový program pro PIC16F887 je v SVN ve složce SW.